

Name: Adithya M

SRN: PES1UG20CS621

Section: K


## 2:1 Mux

### **mux2.v:**

```
module mux2(input wire i0,i1,j,output wire o);
    assign o=(j==0)?i0:i1;
endmodule
```
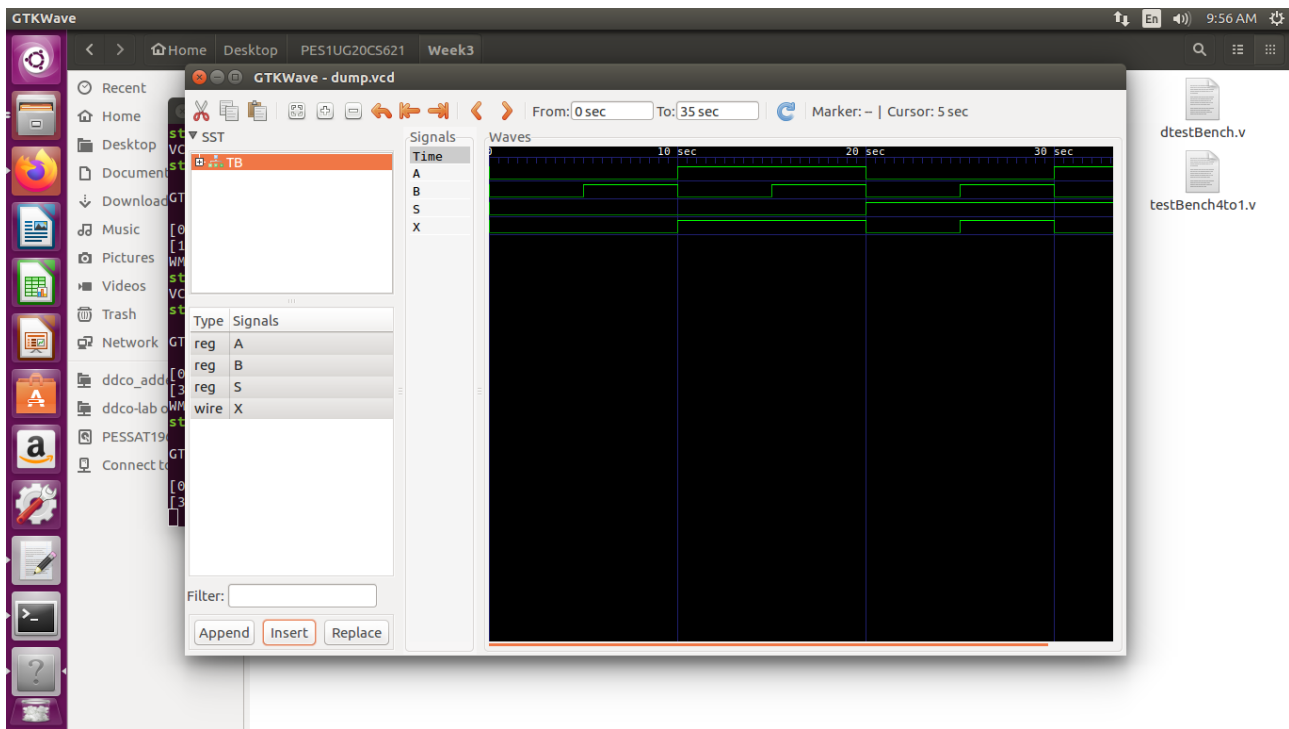
### **testbench.v:**

```
module TB;
reg A,B,S;
wire X;
initial
begin
$dumpfile("dump.vcd");
$dumpvars(0,TB);
end
mux2 newMUX(.i0(A), .i1(B), .j(S), .o(X));
initial
begin
S = 1'b0;
A = 1'b0;
B = 1'b0;
#5
A = 1'b0;
B = 1'b1;
#5
A = 1'b1;
B = 1'b0;
#5
A = 1'b1;
B = 1'b1;
#5
S = 1'b1;
A = 1'b0;
B = 1'b0;
#5
A = 1'b0;
B = 1'b1;
#5
A = 1'b1;
B = 1'b0;
#5
A = 1'b1;
B = 1'b1;
end
endmodule
```



## 4:1 Mux

### **mux4.v**

```
module mux4 (input wire [0:3] i, input wire j1, j0, output wire o);
    wire t0, t1;
    mux2 m0 (i[0], i[1], j1, t0);
    mux2 m1 (i[2], i[3], j1, t1);
    mux2 m2 (t0, t1, j0, o);
endmodule
```


### **testbench.v**

```
module TB;
    reg [0:3] ii;
    reg s0;
    reg s1;
    wire yy;
    initial
    begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(0, TB);
    end
    mux4 newMUX(.i(ii), .j0(s0), .j1(s1), .o(yy));
    initial
    begin
        ii = 4'b0001;
        s0 = 1'b0;
        s1 = 1'b0;
        #5
    end
endmodule
```

```

ii = 4'b1000;
#5
ii = 4'b0001;
s0=1'b1;
s1=1'b1;
#5
ii = 4'b0000;
s0=1'b1;
s1=1'b0;
end
endmodule

```

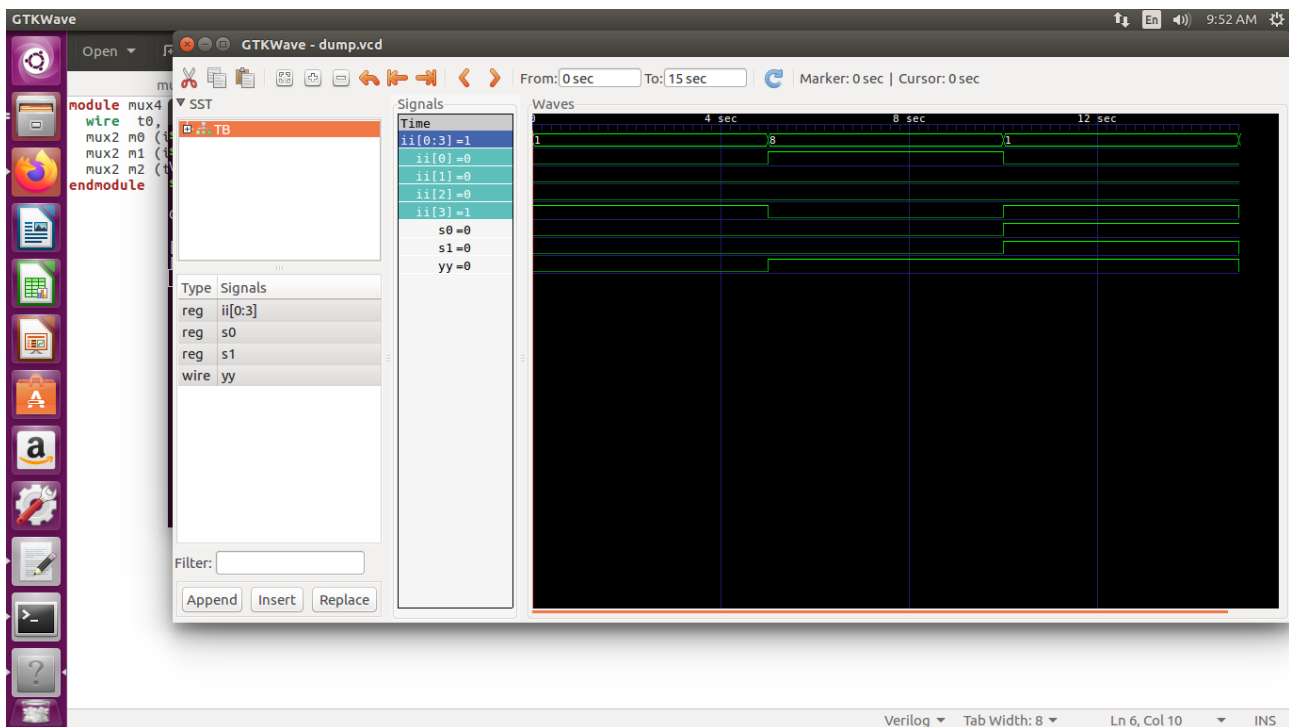

## Full Adder:

### adder.v

```

module fulladd(input wire a,b,cin,output wire sum,cout);
    wire t;
    assign t = a^b;
    assign sum = t^cin;
    assign cout = (a&b)|(b&cin)|(a&cin);
endmodule

module halfadd(input wire a,b,output wire ha,hca);
    assign ha = a^b;
    assign hca = a&b;
endmodule

```

### testbench.v

```


module TB;
reg aa,bb,cc;
wire ss,cy,hs,hc;
fulladd add1(.a(aa), .b(bb), .cin(cc), .sum(ss), .cout(cy));
halfadd add2(.a(aa),b(bb),.ha(hs),.hca(hc));
initial
begin
$dumpfile("dump.vcd");
$dumpvars(0, TB);
end

```

```

initial begin $monitor(aa,bb,cc,ss,cy,hs,hc);
aa = 1'b0;
bb = 1'b0;
cc=1'b0;
#5
aa = 1'b0;
bb = 1'b1;
cc=1'b1;
#5
aa = 1'b1;
bb = 1'b0;
cc=1'b0;
#5
aa = 1'b1;
bb = 1'b1;
cc=1'b0;
#5
aa = 1'b0;
bb = 1'b0;
cc=1'b1;
end
endmodule

```

 

# Ripple Carry Adder:

## 4bit.v

```
module fulladdR(input wire a,b,cin,output wire sum,cout);
    wire t;
    assign t = a^b;
    assign sum = t^cin;
    assign cout = (a&b)|(b&cin)|(a&cin);
endmodule
```

```
module r_c_addr(input wire [3:0] a,input wire [3:0]b, input wire cin, output wire [3:0] s, output
wire cout);
    wire [2:0]c;
    fulladdR f_0(a0,b0,cin,s0,c0);
    fulladdR f_1(a1,b1,c0,s1,c1);
    fulladdR f_2(a2,b2,c1,s2,c2);
    fulladdR f_3(a3,b3,c2,s3,cout);
endmodule
```

## testbench.v

```
`timescale 1 ns / 100 ps
`define TESTVECS 8

module tb;
    reg clk, reset;
    reg [3:0] i0, i1; reg cin;
    wire [3:0] o; wire cout;
    reg [8:0] test_vecs [0:(`TESTVECS-1)];
    integer i;
    initial begin $dumpfile("dump.vcd");
    $dumpvars(0,tb);
    end
    initial begin reset = 1'b1; #12.5 reset = 1'b0; end
    initial clk = 1'b0; always #5 clk =~ clk;
    initial begin
        test_vecs[0] = 9'b0000000010;
        test_vecs[1] = 9'b000100010;
        test_vecs[2] = 9'b011100010;
        test_vecs[3] = 9'b000001110;
        test_vecs[4] = 9'b011001111;
        test_vecs[5] = 9'b001110011;
        test_vecs[6] = 9'b111100011;
        test_vecs[7] = 9'b011101110;
    end
    initial {i0, i1, cin, i} = 0;
    r_c_addr u0 (i0, i1, cin, o, cout);
    initial begin
        #6 for(i=0;i<`TESTVECS;i=i+1)
            begin #10 {i0, i1, cin}=test_vecs[i]; end
    end
endmodule
```

```
#100 $finish;  
end  
endmodule
```

